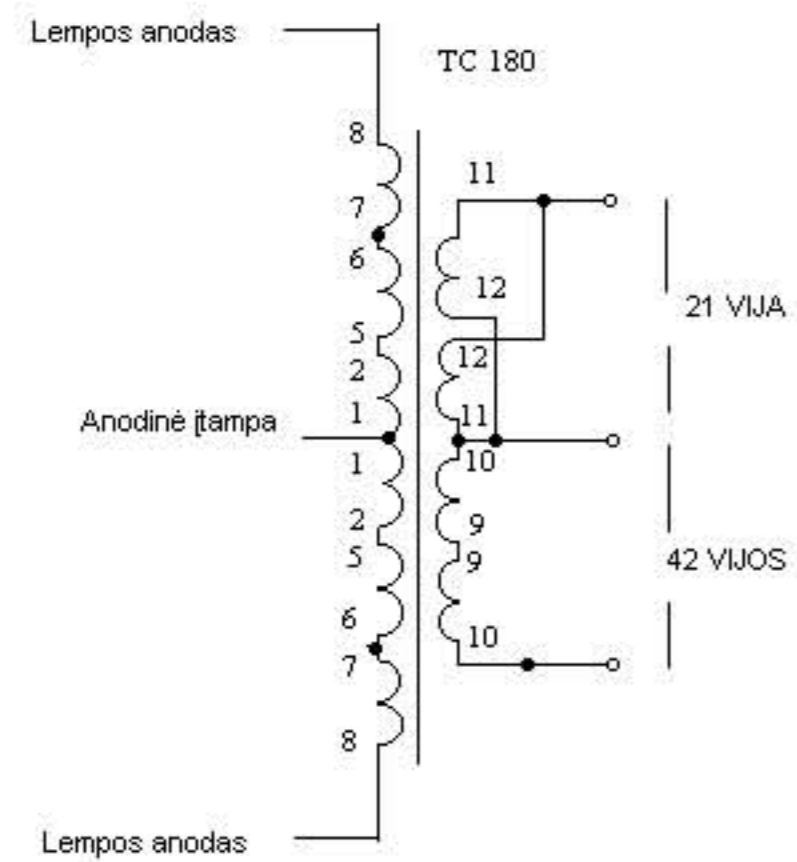


TC-180 transformatoriaus pajungimas kaip OUT



Pirminėje gaunasi apie 1350 vijų

Antrinėje 63 vijos

$1350:63=21.58$  prie 15 Ohm  $R_{aa}$  bus apie 7000 Ohm